



Escola Politécnica da USP

Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais

PCS2011 Laboratório Digital I

Turma 1 – Prof. Edson Midorikawa

EXPERIÊNCIA 7

TRANSMISSÃO SERIAL

ASSÍNCRONA

FELIPE HAMAMOTO TOYODA

MI CHE LI LEE

BANCADA: A-03

DATA: 27/02/2013

1. OBJETIVOS

A experiência visa implementar um circuito de comunicação serial assíncrona usando o padrão RS-232C, em outras palavras, desenvolve-se um circuito digital para a transmissão de dados para um terminal serial, usando a placa de desenvolvimento FPGA da Altera.

2. PROJETO

ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO

O projeto da parte experimental consiste em projetar, implementar e documentar um circuito digital que faça uma transmissão serial assíncrona para um terminal, fazendo com que um dado caractere em código ASCII, colocado em 7 chaves de dados seja apresentado no terminal, ao pressionar-se um botão de partida.

O circuito foi projetado de forma a permitir a apresentação do caractere colocado nas chaves a cada acionamento do botão de partida e também gerar o bit de paridade automaticamente (foi-se optado por paridade ímpar).

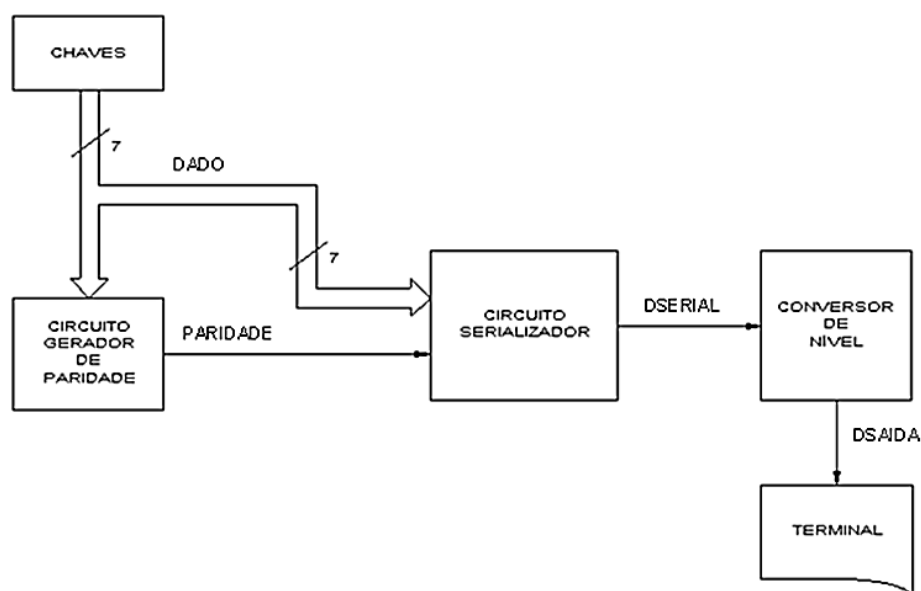


Figura 1 - Diagrama de blocos do circuito de transmissão de Dados

FLUXO DE DADOS

Para o fluxo de dados, precisa-se de deslocadores de entrada paralela e saída em série, pois se tem 6 bits de dados de entrada e uma saída do sistema para o terminal. É necessário que os dados passem por um processo de cálculo de bit de paridade (paridade ímpar), sendo este, colocado numa posição posterior aos bits de dados e antes dos stop bits na mensagem serial após este processo. Ressalta-se também que é muito importante a sincronia da entrada de dados e a sua detecção pelo pulso do start bit, pra isso foi fornecido um divisor de frequência configurável em vhd1 para o projeto.

MÁQUINA DE ESTADOS

Para este projeto precisou-se de apenas 3 estados, como descritos a seguir, sendo INIT o estado inicial. Quando o comando para a inicialização é dado, entra-se no estado A, no qual a transmissão serial ocorre até se completar,

parando no estado WAIT, para prevenir a execução do algoritmo repetidas vezes, enquanto o comando de iniciar ainda não é desativado (quando o indivíduo deixa pressionado um botão de início, por exemplo).

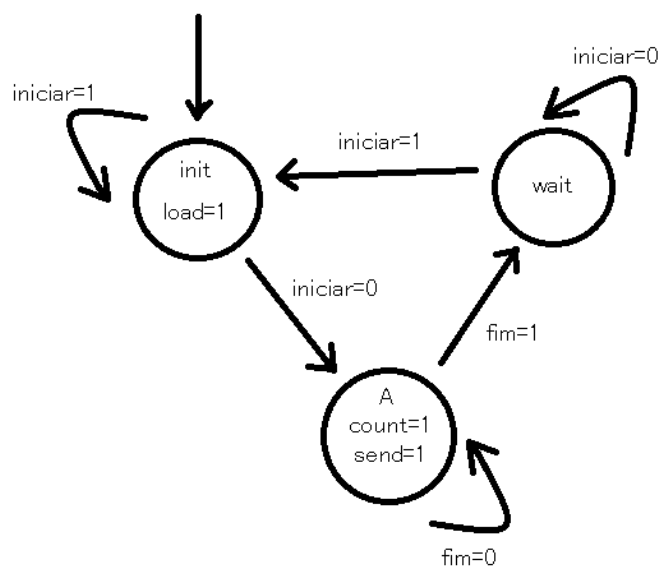


Figura 2 - Máquina de estados

IMPLEMENTAÇÃO

Para a implementação do circuito, optou-se por utilizar 2 registradores deslocadores de entrada paralela e saída serial para a transmissão da mensagem de 6 bits de dados de entrada, 1 bit de paridade, 1 stop bit e 1 start bit. Para o processo de geração de bit de paridade, foi desenvolvida uma descrição estrutural em vhdI (geradordeparidade.vhd), o qual utiliza portas xor (oux2.vhd) e not (inv.vhd). Tratando-se da Unidade de Controle (deslocador_uc.vhd), esta permite a entrada de dados para os registradores de deslocamento e a saída de dados dos mesmos através do sinal INICIAR; inicializa o contador, o qual determina a condição de parada (finalização da transmissão) .

Seguem-se os códigos de programação em vhdI e o diagrama lógico do circuito final:

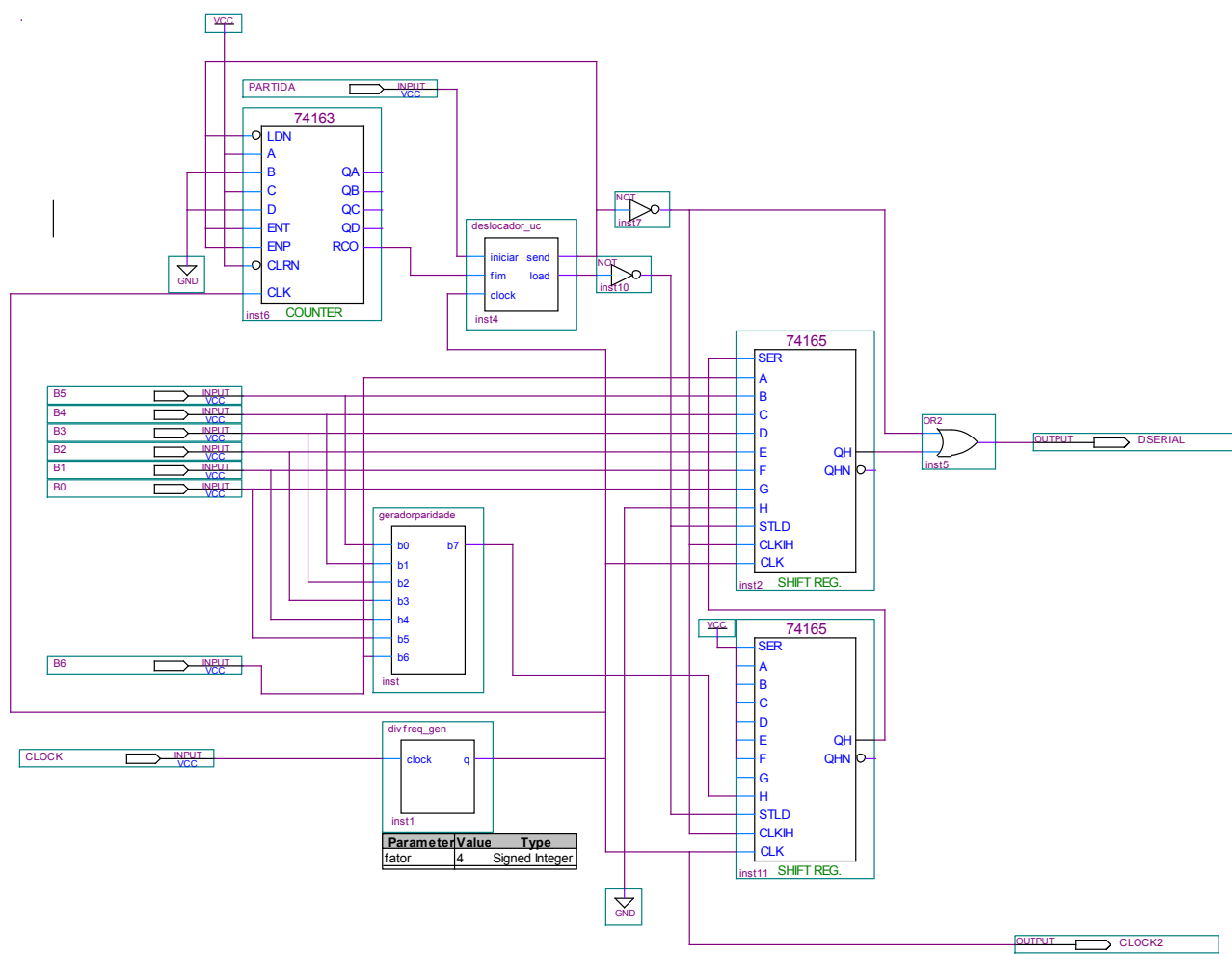


Figura 3 - Circuito completo de transmissão serial assíncrona

INV1.VHD

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity INV1 is
    port(x: in std_logic;
         y: out std_logic);
end INV1;

architecture yay of INV1 is
begin
    y <= not x;
end yay;
    
```

OUX2.VHD

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity OUX2 is
    port(x,y: in std_logic;
         z: out std_logic);
end OUX2;
    
```

```
architecture yay of OUX2 is
    begin
        z <= x xor y;
end yay;
```

GERADORDEPARIDADE.VHD

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity geradorparidade is
    port(b0,b1,b2,b3,b4,b5,b6 : in std_logic;
        b7: out std_logic);
end geradorparidade;

architecture yay of geradorparidade is

    component OUX2 is
        port(x,y: in std_logic;
            z: out std_logic);
    end component;

    component INV1 is
        port(x: in std_logic;
            y: out std_logic);
    end component;

    signal n0,n1,n2,n3,n4,n5: std_logic;

begin
    X1: OUX2 port map (b0,b1,n0);
    X2:  OUX2 port map (b2,b3,n1);
    X3:  OUX2 port map (b4,b5,n2);
    X4:  OUX2 port map (n0,n1,n3);
    X5:  OUX2 port map (n2,b6,n4);
    X6:  OUX2 port map (n3,n4,n5);
    I1:  INV1 port map (n5,b7);
end yay;
```

DESLOCADOR_UC.VHD

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity deslocador_uc is
    port(iniciar,fim,clock: in std_logic;
        send,load: out std_logic);
end deslocador_uc;

architecture yay of deslocador_uc is
    type state_type is (init,a,esp);
    signal snext, sreg: state_type;
begin
    process(clock)
    begin
        if clock'event and clock='1' then
            sreg<=snext;
        end if;
    end process;
end yay;
```

```

        end if;
    end process;

    process(iniciar,fim,sreg)
    begin
        case sreg is
            when init    => if iniciar='1' then snext<=init;
                           else snext<=a;
                           end if;

            when a        => if fim='0' then snext<=a;
                           else snext<=esp;
                           end if;

            when esp      => if iniciar='0' then snext<=esp;
                           else snext<=init;
                           end if;

        end case;
    end process;

    with sreg select
        send <= '0' when init | esp, '1' when a;

    with sreg select
        load <= '1' when init, '0' when a | esp;

end yay;

```

CARTAS DE TEMPO

Os testes que serão realizados no circuito na placa FPGA serão baseados nas cartas de tempo das simulações no Quartus II:

 


Figura 4 - Carta de tempo - Caractere usado: *

 


Figura 5 - Carta de tempo - Caractere usado: [DEL]

 


Figura 6 - Carta de tempo - Caractere usado: [NULL]

 


Figura 7 - Carta de tempo - Caractere usado: U

 


Figura 8 - Carta de tempo - Caractere usado: c

 


Figura 9 - Carta de tempo - Caractere usado: k

3. ATIVIDADES EXPERIMENTAIS

Tabela 1- Identificação dos pinos

Nome do Sinal	Pino	Descrição
UART_RXD	PIN_C25	UART Receiver
UART_TXD	PIN_B25	UART Transmitter

Tabela 2 - Tabela de fatores de divisão de frequência

Baud Rate	Fator de Divisão	Frequência do Clock (Para o bom funcionamento do circuito)
110		
300		
1200		
9600		
19200		

4. RESUMO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

5. CONCLUSÕES

6. APÊNDICES

Questões da apostila

- A. Há alguma limitação de funcionamento do circuito projetado? Elabore uma discussão sobre as frequências mínima e máxima de funcionamento do circuito.

R: Sim, a frequência do oscilador deve ser pelo menos 4 vezes mais alta que a frequência do clock do registrador de deslocamento. Se a frequência for menor que isso, é possível que o circuito não detecte o pulso do START BIT.

- B. Construa uma tabela mostrando para diferentes baud rates (p.ex. 110, 300, 4800 e 19200 bauds), a frequência do relógio (clock de transmissão) correspondente que é necessária para o correto funcionamento do circuito.

R:

Baud Rate	Frequência do Clock (Para o bom funcionamento do circuito)
110	
300	
1200	
9600	
19200	

- C. Os dados de teste (caracteres a serem mostrados no circuito) influem nos testes efetuados? Caso afirmativo explique por que.

R: